 


## Laboratorul 3 - VHDL

**Temă:** Să se implementeze *software* și să se realizeze fizic un decodificator binar - 7 segmente, cu utilizarea completă a tuturor codurilor binare de intrare. Se va ține cont că elementul de afișaj este de tipul anod comun (anodurile tuturor elementelor de afișare, a LED-urilor, sunt legate în comun, deci pentru aprinderea unui segment va trebui pus un potențial de 0L pe pinul asociat).

Un afișaj 7 segmente este prezentat mai jos, o dată cu valorile care se doresc afișate:



**Figura 1.** Element de afișaj de tipul digit

Pentru obținerea ecuațiilor între ieșire și intrare ne vom folosi de tabelul de mai jos care a fost scris ținând cont de **Figura 1 (b)**. Acest tabel va fi utilizat în realizarea diagramelor VK pentru fiecare segment în parte.

Cod Hexa	Intrări				Ieșiri spre afișaj						
	D	C	B	A	A	B	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
A	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
B	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
C	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
D	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
E	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

### Codul implementării unui decodificator pe 4-biți, BCD : 7 segmente

Codul de mai jos este implementarea în VHDL a circuit combinațional (a decodificatorului) BCD => 7 Segmente. În implementarea acestui circuit decodificator s-a ținut cont doar de codurile 0-9.

```

Entity bcdto7segment_dataflow Is
port(
    x      : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    an     : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    seg    : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
);
end bcdto7segment_dataflow;

Architecture behavior of bcdto7segment_dataflow Is

    Signal m_int : STD_LOGIC;
    Signal u1_o  : STD_LOGIC;

begin
    an(0) <= '0';
    an(1) <= '1';
    an(2) <= '1';
    an(3) <= '1';

```

```

    seg(0) <= (x(2) and not(x(1)) and not(x(0))) or (not(x(3)) and not(x(2)) and not(x(1)) and
x(0));
    seg(1) <= (x(2) and not(x(1)) and x(0)) or (x(2) and x(1) and not(x(0)));
    seg(2) <= (not(x(2)) and x(1) and not(x(0)));
    seg(3) <= (x(2) and not(x(1)) and not(x(0))) or (x(2) and x(1) and x(0)) or (not(x(3)) and
not(x(2)) and not(x(1)) and x(0));
    seg(4) <= x(0) or (x(2) and not(x(1)));
    seg(5) <= (not(x(3)) and not(x(2)) and x(0)) or (x(1) and x(0)) or (not(x(3)) and not(x(2))
and x(1));
    seg(6) <= (not(x(3)) and not(x(2)) and not(x(1))) or (x(2) and x(1) and x(0));

end behavior;

```

### Modalități de reprezentare a numerelor

Limbajul de modelare hardware VHDL permite reprezentarea numerelor în mai multe baze de numerotație.

VHDL-ul definește în principal 2 tipuri de date: de tip bit (**STD\_LOGIC**) și de tip vectoriale (**STD\_LOGIC\_VECTOR** mai mulți biți grupați împreună). Un semnal poate avea una din următoarele 4 valori de bază:

1. 0: cu semnificația de nivel logic 0 sau fals;
2. 1: cu semnificația de nivel logic 1 sau adevărat (true);
3. x: necunoscut;
4. z: înaltă impedanță;

**Limbaul VHDL nu este “case sensitive”**. Există trei tipuri de date pe care o constantă le poate lua:

1. întreg,
2. real, și
3. de tip string.

Numerele întregi pot fi scrise în următoarele două moduri:

1. simplu zecimal sau
2. într-un format în care se precizează baza de reprezentare (octală, hexazecimală, etc.).

O valoare întreagă în format simplu zecimal este reprezentată ca o secvență d digiți precedată de semn “+” sau “-”. Semnul este opțional, putând fi introdus doar dacă este cazul (de ex. în cazul numerelor negative). De exemplu: “15”, “+15” sau “-32”.

Pentru exemplul anterior:

1. “15” este reprezentat în binar prin “01111”, în cazul unei reprezentări binare pe 5 biți;
2. În timp ce “-32” este reprezentat în binar prin “100000” dacă reprezentarea este pe 6-biți.

Un număr reprezentat în format bază are, în VHDL, următoarea sintaxă de descriere:

<bază> <valoare>

În reprezentarea anterioară baza poate lua una din următoarele valori o sau O (pentru octal), b sau B (pentru binar) și x sau X (pentru hexazecimal). Valoare reprezintă orice secvență de caractere validă bazei respective. Valorile binare se definesc între ghilimele fără a specifica baza. Valoarea trebuie să fie fără semn. De exemplu:

1. o"37" reprezentare în octal pe 5 biți;
1. "1111" reprezentare pe 4 biți binară;
2. x"AA" reprezentare hexazecimală pe 8-biți.

Dacă variabila care va fi inițializată are mai mulți biți decât valoarea care i se atribuie, atunci trebuie concatenați biți suplimentari pentru egalarea numărului de biți a celor 2 reprezentări. De exemplu:

```
--un vector pe 8 biți se declară
signal counter : std_logic_vector(7 downto 0);

--mai jos exemplu atunci când se dorește atât declararea cât și inițializarea
signal counter2: std_logic_vector(7 downto 0) := "01101001";

...

-- Hexadecimal "A" este "1010", semnalul counter este reprezentat pe 8 biți
-- deci 4 biți de valoare zero trebuie concatenați
counter <= "0000" & x"A";
```

Implementați în VHDL un program ierarhic care să utilizeze modulul BCD:7 segmente și în care o valoare pe 4 biți stocată ca semnal să fie afișată pe elementul de afișare. Codul implementării este prezentat mai jos:

```
entity up_level is
  Port ( an_up   : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        seg_up  : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end up_level;

architecture Behavioral of up_level is

  Component bcdto7segment_dataflow
    port (
      x  : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      seg : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
    );
  End Component;

  Signal x_int : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0101";

begin
```

```
U1: bcdto7segment_dataflow PORT MAP (  
    x => x_int,  
    an => an_up,  
    seg => seg_up  
);  
end Behavioral;
```